
开发板硬件设计和规格快速参考

----- 基于Kintex 7 Eco R2开发板

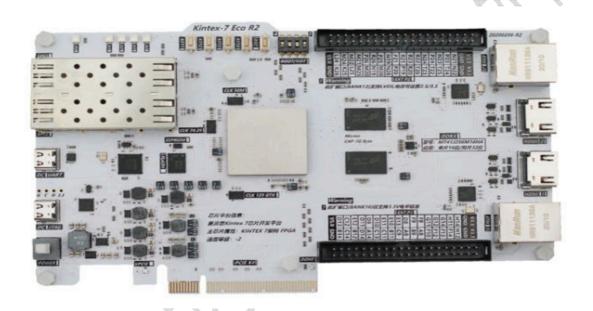

编写人: 杨老师、吴老师

编写定稿日期: 2020.07.09

1

目录

—、	开发板概述	3
	· 接口和设置	
	开发板外形尺寸标记	
	学口问题	



一、开发板概述

Kintex 7 Eco R2是一款基于赛灵思的Kintex 7 架构的FPGA开发板。属于目前XILINX 7系列的中高端器件,是成本和性能优化的高性价比FPGA芯片,适合工程师学习,工作开发中使用。其资源较丰富,虽然没有Vertix 7的千万门级资源,但是对于项目开发,几乎可以独当一面。开发板Eco表示经济型,R2是内部编号,我们这款开发板设计的第二版(第一版内测版做验证,不对外出售)。开发板涵盖基本的接口,自带XILINX的一个基于FT232芯片,遵循赛灵思下载器规范的下载器,可直接下载,烧写FLASH以及在线调试。另外,接口涵盖:DDR3存储器,PCIE2.0接口,万兆光通信接口,干兆以太网接口,用户可扩展的68个IO,并且支持LVDS,以及HDMI接口,以及用户按钮和LED。


开发板资源图:

二、硬件介绍

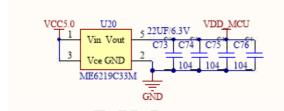
1) 电源部分

开发板总共有10颗电源芯片。


整个系统电源有10路,其中,第一路是一个3.3V的LDO,直接将输入的5V或者PCIE 经过PCIE电源芯片降压到5V作为输入,输出3.3作为一个控制器芯片的电源。这个电源控制 MCU的电源只要电源开关打开就工作,不需要控制使能:



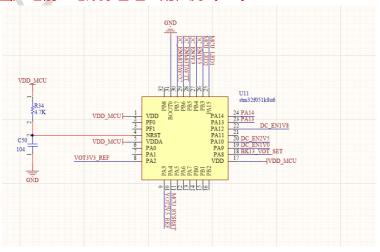
这个控制器采用STM32L051的一个32位M0内核微处理器,只要上电,就按顺序使能其他7路给FPGA供电的电源使能引脚。FPGA上电电源的顺序有一定要求,这个请参考赛灵思官方硬件设计相关手册。这里不多讲。这个微处理器的原理图: (DC_EN开头的引脚信号即为对应的电源控制引脚),这里严正警告大家不要私自刷这个电源控制芯片的固件代码!不要更改!出厂之前上电顺序已经匹配,测试OK。



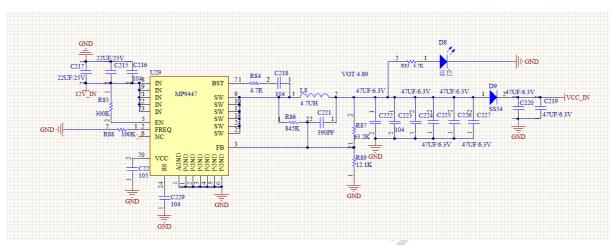
第2路电源为PCIE插槽电源转换出5V给系统供电,用于不需要外部供电,只需要PCIE插上供电使用的系统主电源。采用一颗MP9447电源芯片,这个电源不需要上电时序控制,上电即工作,本芯片输出电流最大5A输出,带过流,过热保护。输出使用一个5A的二极管防止回流,然后与USB的5V合并。对于PCIE调试,大家固化FLASH之后,可以不使用USB供电,也可以连接USB额外供电。功率足够,我们使用的这可电源芯片电感持续输出电流约4.5A,输出功率约20W。



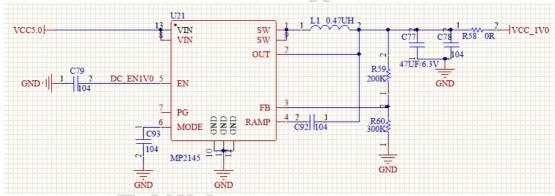FPGA部分主供电7路,采用MP2145集成芯片,输出电压可调,最大电流可达6A,并且选用电感支持持续电流最大4.2A电流,这里仅贴其中一路电源: 1.0V电源的原理图出来:



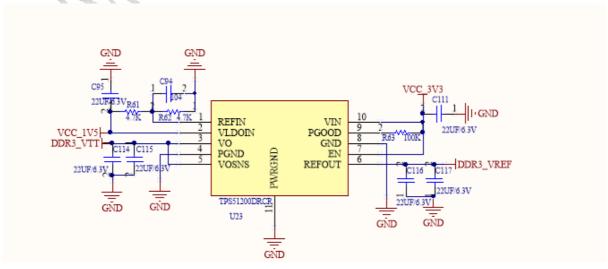
最后一路电源为DDR3的参考电源。这个电源提供VREF和VTT两个电源,用于DDR3内存颗粒的VTT和VREF参考电源:



电源更详细设计请查阅提供的原理图PDF文档。

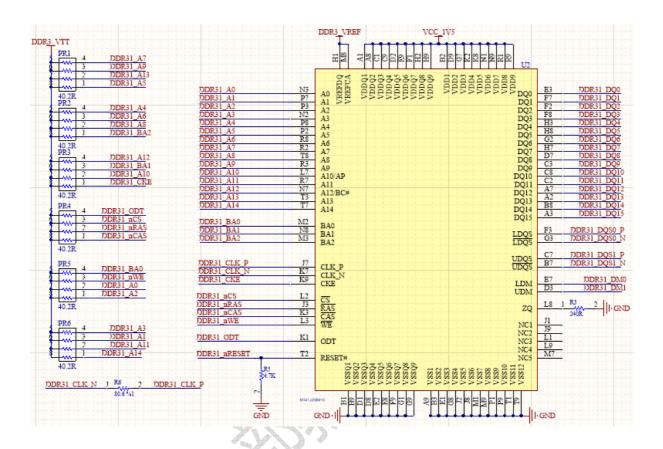
2) DDR3部分

DDR3采用了两片16为,256M深度的内存颗粒。其地址线需要约40欧姆电阻上拉到VTT,并且需要ZQ外接240R电阻为阻抗作参考,另外,差分时钟CLK为地址线的时钟参考信号,需要做终端的80R差分阻抗匹配。具体更详细设计请插卡看原理图PDF。



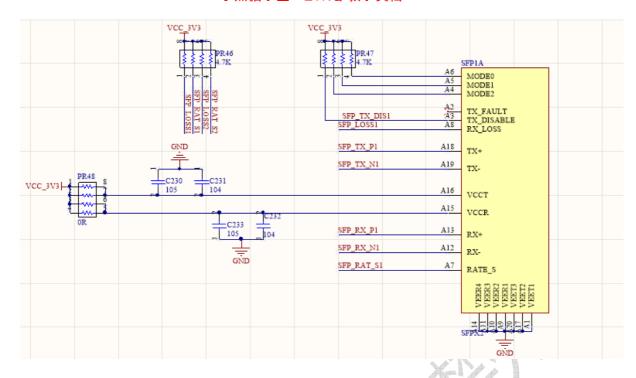
3) SFP光纤通信部分

光纤通信接口很简单,连接了一个光口接插件,TX和RX采用GTX收发器的两对差分信号,一对接收一对发送。并且光模块需要DIS信号拉低使能接口。



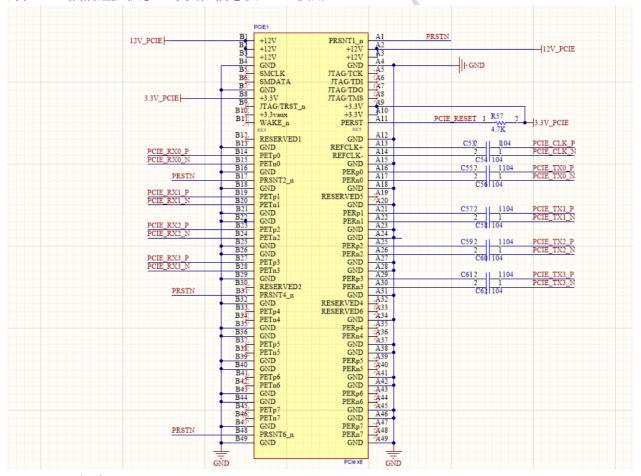
4) PCIE部分

PCIE连接了四对GTX收发器的差分信号,以及来自PCIE插槽提供的一对参考时钟,另外,PCIE插槽还提供了一个复位信号供FPGA使用:



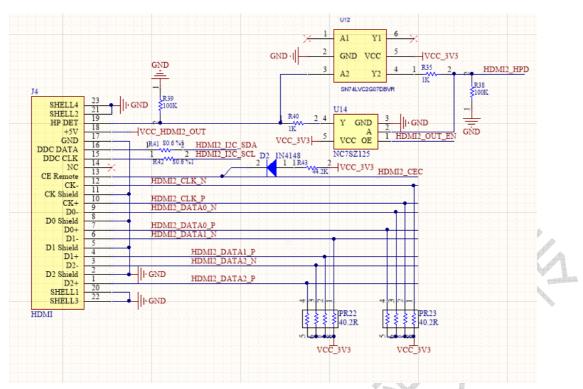5) HDMI部分


HDMI采用四对差分信号驱动。我们直接省掉了HDMI的编码芯片,因为我们采用了开源的HDMI的IP,输入信号为VGA时序,通过IP进行HDMI串行编码输出TMDS信号。接口支持热插拔检测,以及输出5V接口电源使能:




另外,HDMI接口也支持IIC与主从机通信,用作CEC协议通信接口。我们FPGA的IIC连接的是 3.3V BANK的IO口,所以采用了电平转换芯片做电平转换,转换成HDMI接口兼容的IIC的 5V 电平信号:



另外接口也做了放静电保护:

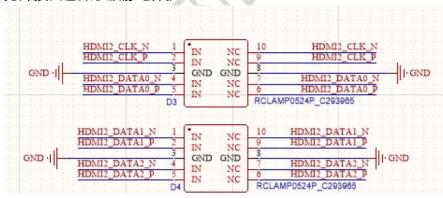


HDMI对外5V电源门控:

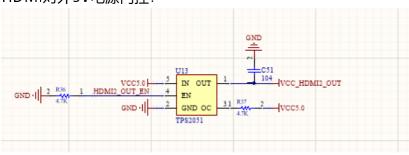

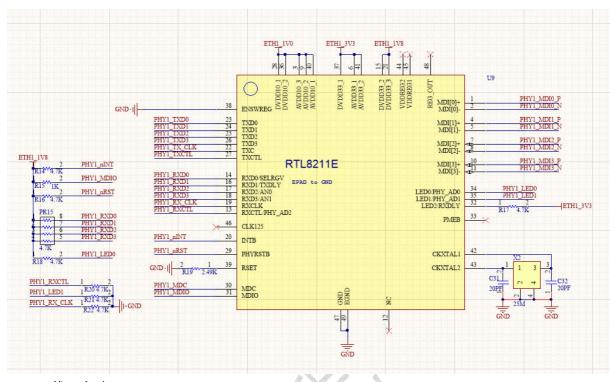
6) 千兆以太网

两路千兆以太网,一路采用1.8V的IO,另一路3.3V。使用DELAY模式,所以LED2/RX DELAY引脚上拉到3.3V。



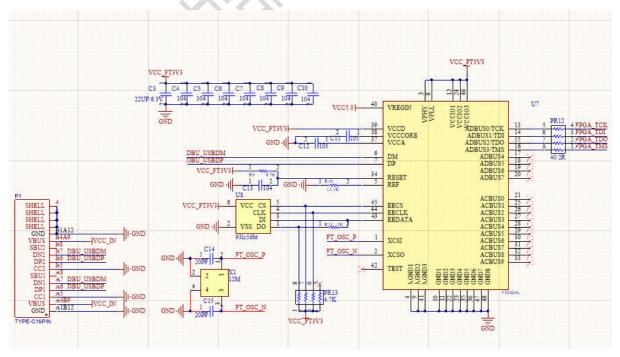
7) 下载器电路

下载器采用FT232芯片,接口为TYPE-C。这个接口同时可作为供电使用。假如程序固化,只需要供电启动,则直接连接到手机充电器(5V)即可。




8) 其他


板载256Mb存储器:

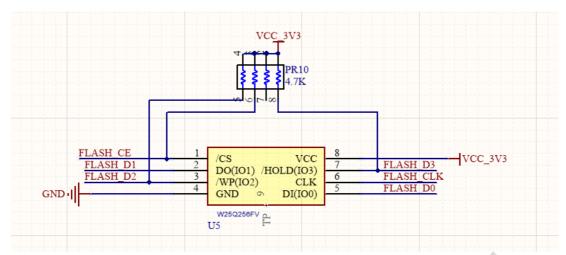

用于学习IIC代码的24C04 EEPROM芯片:

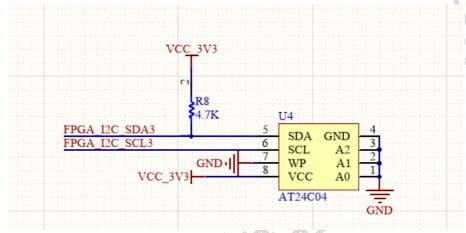


用于串口的时序编码的串口芯片CH340:

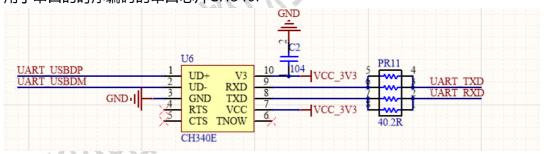

想要更详细了解硬件设计细节请参考硬件原理图。

三、接口和设置

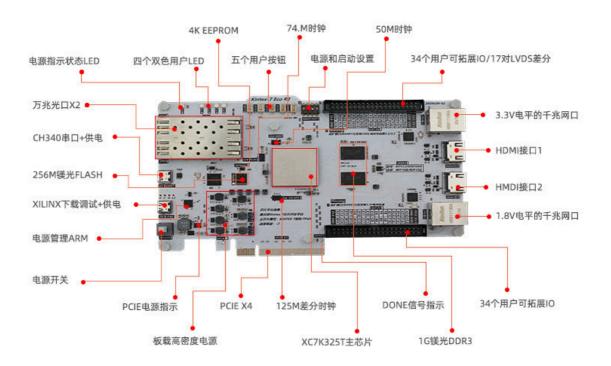

1、供电

供电可采用TYPE-C接口数据线,使用手机充电器供电。我们提供了TYPE-C数据线。一般情况下,使用CH340串口的TYPE-C接口供电,这个口仅给串口实验使用,平时几乎不使用,我们原本设计只是供电扣,后来发现可以多加一个功能,顺便带一个串口,平时不用,只是用来供电。如果使用电脑供电而不用充电器,一般情况两个接口一起插到电脑USB,供电没有问题,平时开发板一般的例程电流只有几百毫安,而电脑USB台式机一个口可以达到1A,笔记本500MA每个口。发现供电不足,及时将串口的USB连接一个手机充电器即可。充电器建议采用2A以上电流的。注意,充电器必须是5V!!!!!!

另外,对于资源消耗大的工程,对电源功率有要求,大家可以自己购买一个可输出5A电流的5V电源,市面上很多超级快充支持4.5V/5A的充电器。记住电压只能用5V!!

2、串口调试

可采用CH340串口的TYPE-C接口连接电脑,做串口FPGA收发实验。

3、下载和在线调试

可通过下载和调试的TYPE-C接口进行FPGA的在线调试,下载,烧写FLASH,以及XADC读取芯片温度等工作。这个接口可以顺便一起供电。固化程序之后,可单独作为供电口。不做供电就用串口TYPE-C供电。

4、电源电压设置

可通过电源和启动设置拨码开关的第1段决定BANK13(开发板上面的一排扩展IO的IO电压,ON->3.3V OFF->2.5V),2.5V的时候可作为LVDS差分标准。

5、从FLASH启动设置

开发版支持用户设置上电从FLASH启动。拨码开关第二段第三段ON,第四段OFF即可从FLASH启动。

6、光通信模块的连接

请使用标准的光通信模块。接口支持10G的光纤模块,请认准确认自己使用的模块速度是什么等级。这里推荐一款模块,最大支持1.25G速率。使用的时候GTX收发速率只能用1.25G,否则不能使用。也就是说,你使用的光模块频率和你代码IP配置的速率一定要一致!否则收不到正确数据!



7、PCIE与电脑插槽连接

PCIE插到电脑的显卡插槽,请注意,我们的插槽为X8的宽度,但是只有X4有效宽度,X8宽度是为了保证连接稳固性。

8、千兆以太网连接

请使用优质的标准网线,我们测试使用的是微雪交叉RJ45网线。市面上的网线应该都支持,如果自己购买,最好购买干兆网线。



9、HDMI连接

HDMI接口请使用标准的HDMI接口线连接电脑,注意,非MINI或MICRO的小接口,而是标准的大小的HDMI接口。

10、扩展IO与其他模块连接


扩展IO连接请注意叫顺序以及供电引脚脚位,不能接错,接错会有烧东西的风险,请悉知。

四、软件和驱动安装

开发板使用之前需要安装如下软件: VIVADO2019.2 CH340驱动

五、开发板外形尺寸标记

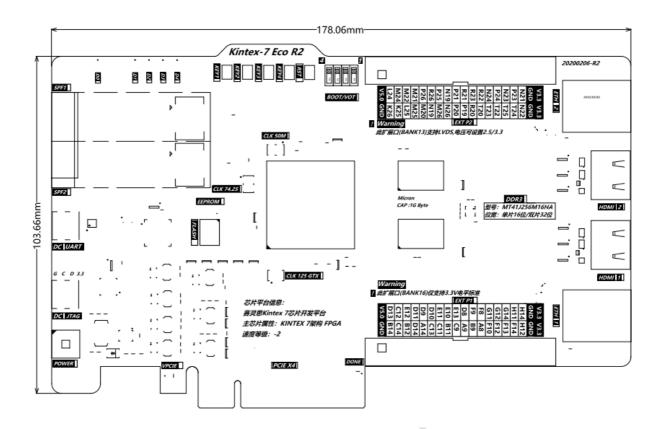开发板外形尺寸标记如下图。整个板子提供了6个支撑的M3螺柱,用于开发板的固定。用户可根据我们提供的开发板的关键定位孔的PCB模板来设计自己的IO扩展功能板。



六、常见问题

- 1、调试的时候软件提示连接断开:请检查供电,不足请采用串口USB口连接一个5V大电流充电器。
- 2、软件无法找到硬件:确定软件打开硬件管理,曾经弹出的允许访问网络是否允许?最坏的情况是软件需要重装,并且重新打开硬件管理,弹出是否允许访问网络时选择允许访问。
- 3、开发板如果使用担心程序发热,这种情况用户根据自己需要,加一个散热器。我们学习例程还用不到散热器,功耗不会太大,发热正常。如果自己编写复杂的大工程一定要考虑电源和散热,否则导致工作不稳定。本开发板不是为了工业场合使用。